

Тема 5. Расчет трехфазных цепей с несимметричной системой ЭДС. Основы метода симметричных составляющих

Основное применение метод симметричных составляющих получил при расчете трехфазных цепей с несимметричной системой фазных напряжений (ЭДС), при симметричной динамической нагрузке (первый тип задач) или при исследовании несимметричных, в частности аварийных, режимов в трехфазных системах с симметричной системой ЭДС (второй тип задач).

Рассматривая метод симметричных составляющих, ограничимся только первым типом задач, т.е. расчетом трехфазных цепей с симметричной динамической нагрузкой и несимметричной системой фазных ЭДС.

Суть метода симметричных составляющих состоит в том, что несимметричную трехфазную систему токов или напряжений на основании принципа наложения можно представить в виде суммы трех симметричных систем, отличающихся друг от друга порядком чередования фаз, начальными фазами и амплитудными значениями величин. В результате получаем симметричную трехфазную систему, в которой действует заданная несимметричная система напряжений (ЭДС).

Задача 5.1

Разложить несимметричную систему фазных напряжений, заданных на рис. 5.1, на симметричные составляющие. Найти симметричные составляющие линейных напряжений, если модули фазных напряжений $U_A = U_B = U_C = 130$ В. Построить векторы систем прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз.

Решение

1. Система заданных фазных напряжений в соответствии с рис. 5.1 может быть представлена в комплексной форме для действующих значений величин:

$$\underline{U}_A = 130|0^\circ \text{ В}, \quad \underline{U}_B = 130|-180^\circ \text{ В}, \quad \underline{U}_C = 130|90^\circ \text{ В}.$$

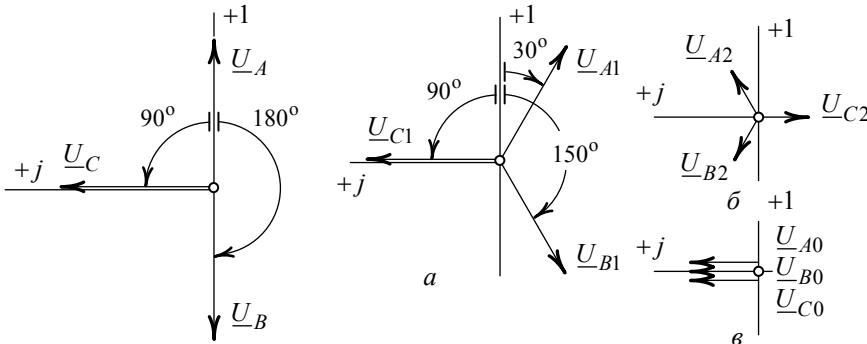


Рис. 5.1

Рис. 5.2

2. По формуле разложения вычислим симметричные составляющие фазных напряжений прямой последовательности чередования фаз.

Для фазы A_1

$$\begin{aligned} \underline{U}_{A1} &= \frac{1}{3} (\underline{U}_A + a\underline{U}_B + a^2\underline{U}_C) = \\ &= \frac{1}{3} \left(130|0^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 130|-180^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 130|90^\circ \right) = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} (130|0^\circ + 130|-60^\circ + 130|-30^\circ) = 118,4|-30^\circ \text{ В.}$$

Для фаз B_1 и C_1 симметричные составляющие фазных напряжений определим с помощью фазного множителя, как

$$\underline{U}_{B1} = a^2 \underline{U}_{A1} = e^{-j120^\circ} \cdot 118,4|-30^\circ = 118,4|-150^\circ \text{ В,}$$

$$\underline{U}_{C1} = a \underline{U}_{A1} = e^{j120^\circ} \cdot 118,4|-30^\circ = 118,4|90^\circ \text{ В.}$$

3. Симметричные составляющие фазных напряжений обратной последовательности чередования фаз:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{A2} &= \frac{1}{3} (\underline{U}_A + a^2 \underline{U}_B + a \underline{U}_C) = \\ &= \frac{1}{3} (130|0^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 130|-180^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 130|-90^\circ) = \\ &= \frac{1}{3} (130|0^\circ + 130|60^\circ + 130|30^\circ) = 31,7|30^\circ \text{ В.} \end{aligned}$$

Для фаз B_2 и C_2 :

$$\underline{U}_{B2} = a \underline{U}_{A2} = e^{j120^\circ} \cdot 31,7|30^\circ = 31,7|150^\circ \text{ В,}$$

$$\underline{U}_{C2} = a^2 \underline{U}_{A2} = e^{-j120^\circ} \cdot 31,7|30^\circ = 31,7|-90^\circ \text{ В.}$$

4. Симметричные составляющие фазных напряжений нулевой последовательности чередования фаз:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{A0} &= \underline{U}_{B0} = \underline{U}_{C0} = \frac{1}{3} (\underline{U}_A + \underline{U}_B + \underline{U}_C) = \\ &= \frac{1}{3} (130|0^\circ + 130|-180^\circ + 130|90^\circ) = 43,3|90^\circ \text{ В.} \end{aligned}$$

5. Симметричные составляющие линейных напряжений найдем через разности фазных напряжений:

- прямой последовательности чередования фаз:

$$\underline{U}_{AB1} = \underline{U}_{A1} - \underline{U}_{B1} = \sqrt{3} \underline{U}_{A1} e^{j30^\circ} = \sqrt{3} \cdot 118,4|-30^\circ \cdot e^{j30^\circ} = 205,1|0^\circ \text{ В,}$$

тогда

$$\underline{U}_{BC1} = a^2 \underline{U}_{AB1} = e^{-j120^\circ} \cdot 205,1|0^\circ = 205,1|-120^\circ \text{ В,}$$

$$\underline{U}_{CA1} = a \underline{U}_{AB1} = e^{j120^\circ} \cdot 205,1|0^\circ = 205,1|120^\circ \text{ В;}$$

- обратной последовательности чередования фаз:

$$\underline{U}_{AB2} = \underline{U}_{A2} - \underline{U}_{B2} = \sqrt{3} \underline{U}_{A2} e^{-j30^\circ} = \sqrt{3} \cdot 31,7|30^\circ \cdot e^{-j30^\circ} = 54,9|0^\circ \text{ В,}$$

тогда

$$\underline{U}_{BC2} = a \underline{U}_{AB2} = e^{j120^\circ} \cdot 54,9|0^\circ = 54,9|120^\circ \text{ В,}$$

$$\underline{U}_{CA2} = a^2 \underline{U}_{AB2} = e^{-j120^\circ} \cdot 54,9|0^\circ = 54,9|-120^\circ \text{ В;}$$

- нулевой последовательности чередования фаз:

$$\underline{U}_{AB0} = \underline{U}_{BC0} = \underline{U}_{CA0} = \underline{U}_{A0} - \underline{U}_{B0} = 0.$$

6. Векторы систем фазных напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз, построенные в масштабе на комплексной плоскости, приведены на рис. 5.2, а, б, в.

Задача 5.2

Разложить несимметричную систему линейных напряжений, заданных на рис. 5.3, на симметричные составляющие, если модули линейных напряжений $U_{AB} = U_{CA} = 311 \text{ В}$, $U_{BC} = 440 \text{ В}$. По найденным симметричным составляющим построить треугольник заданных несимметричных напряжений.

Решение

1. Примем комплексы действующих значений линейных напряжений в соответствии с рис. 5.3:

$$\underline{U}_{AB} = 311[45^\circ] \text{ В}, \quad \underline{U}_{BC} = 440[-90^\circ] \text{ В}, \quad \underline{U}_{CA} = 311[135^\circ] \text{ В}.$$

2. По формуле разложения вычислим симметричные составляющие линейных напряжений прямой последовательности чередования фаз:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{AB1} &= \frac{1}{3} \left(\underline{U}_{AB} + a\underline{U}_{BC} + a^2\underline{U}_{CA} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \left(311[45^\circ] + e^{j120^\circ} \cdot 440[-90^\circ] + e^{-j120^\circ} \cdot 311[135^\circ] \right) = 347[30^\circ] \text{ В}. \end{aligned}$$

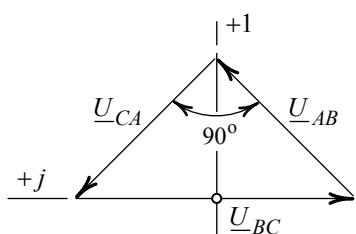


Рис. 5.3

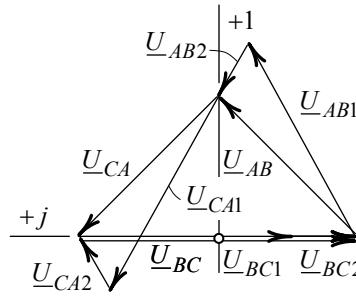


Рис. 5.4

Для линейных напряжений \underline{U}_{BC1} и \underline{U}_{CA1} :

$$\underline{U}_{BC1} = a^2 \underline{U}_{AB1} = e^{-j120^\circ} \cdot 347[30^\circ] = 347[-90^\circ] \text{ В},$$

$$\underline{U}_{CA1} = a \underline{U}_{AB1} = e^{j120^\circ} \cdot 347[30^\circ] = 347[150^\circ] \text{ В}.$$

3. Симметричные составляющие линейных напряжений обратной последовательности чередования фаз:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{AB2} &= \frac{1}{3} \left(\underline{U}_{AB} + a^2 \underline{U}_{BC} + a \underline{U}_{CA} \right) = \\ &= \frac{1}{3} \left(311[45^\circ] + e^{-j120^\circ} \cdot 440[-90^\circ] + e^{j120^\circ} \cdot 311[135^\circ] \right) = 93[150^\circ] \text{ В}. \end{aligned}$$

Для линейных напряжений \underline{U}_{BC2} и \underline{U}_{CA2} :

$$\underline{U}_{BC2} = a \underline{U}_{AB2} = e^{j120^\circ} \cdot 93[150^\circ] = 93[270^\circ] \text{ В},$$

$$\underline{U}_{CA2} = a^2 \underline{U}_{AB2} = e^{-j120^\circ} \cdot 93|150^\circ = 93|30^\circ \text{ В.}$$

4. Симметричные составляющие линейных напряжений нулевой последовательности чередования фаз при соединении источников по схеме треугольник равны нулю:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AB0} &= \underline{U}_{BC0} = \underline{U}_{CA0} = \frac{1}{3}(\underline{U}_{AB} + \underline{U}_{BC} + \underline{U}_{CA}) = \\ &= \frac{1}{3}(311|45^\circ + 440|-90^\circ + 311|135^\circ) = 0 \text{ В.}\end{aligned}$$

5. Треугольник несимметричной системы линейных напряжений, построенный по найденным симметричным составляющим напряжений, приведен на рис. 5.4.

Задача 5.3

К трехфазному генератору с несимметричной системой фазных ЭДС, заданной на рис. 5.5, а, подключена симметричная нагрузка, соединенная звездой с нейтральным проводом (рис. 5.5, б). Определить комплексы действующих значений токов, пользуясь методом симметричных составляющих, если модули фазных ЭДС равны $E_A = E_C = 220 \text{ В}$, $E_B = 100 \text{ В}$, сопротивления фаз нагрузки $\underline{Z}_H = 6 + j8 \Omega$, сопротивление нейтрали $\underline{Z}_0 = 2 - j8 \Omega$.

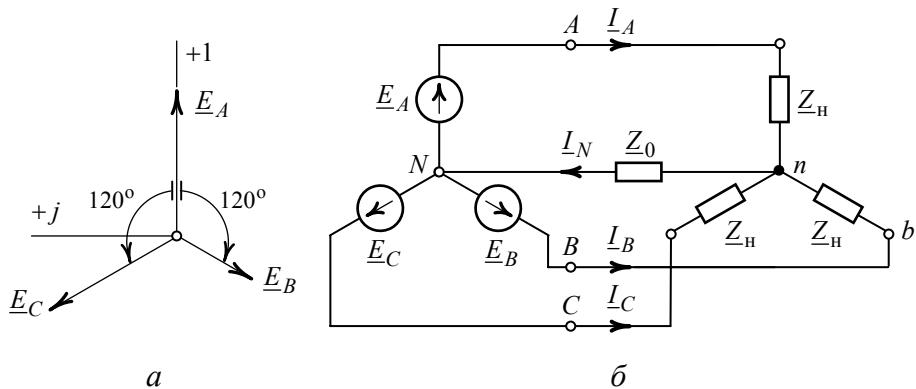


Рис. 5.5

Решение

1. Комплексы действующих значений фазных ЭДС несимметричной системы (рис. 5.5, а):

$$\underline{E}_A = 220|0^\circ \text{ В}, \quad \underline{E}_B = 100|-120^\circ \text{ В}, \quad \underline{E}_C = 220|120^\circ \text{ В.}$$

2. По формуле разложения симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования ЭДС фазы А:


$$\begin{aligned}\underline{E}_{A1} &= \frac{1}{3}(\underline{E}_A + a\underline{E}_B + a^2\underline{E}_C) = \\ &= \frac{1}{3}(220|0^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 100|-120^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 220|120^\circ) = 180|0^\circ \text{ В,} \\ \underline{E}_{A2} &= \frac{1}{3}(\underline{E}_A + a^2\underline{E}_B + a\underline{E}_C) =\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \left(220|0^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 100|-120^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 220|120^\circ \right) = 40|60^\circ \text{ В},$$

$$\begin{aligned} \underline{E}_{A0} &= \frac{1}{3} (\underline{E}_A + \underline{E}_B + \underline{E}_C) = \\ &= \frac{1}{3} (220|0^\circ + 100|-120^\circ + 220|120^\circ) = 40|-60^\circ \text{ В}. \end{aligned}$$

Расчет токов выполняем методом наложения. Нагрузка является симметричной ($U_{nN} = 0$), поэтому расчет симметричных составляющих токов достаточно выполнить на одну фазу, например, фазу A .

Расчетные схемы замещения по фазе A для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей чередования фаз представлены на рис. 5.6.

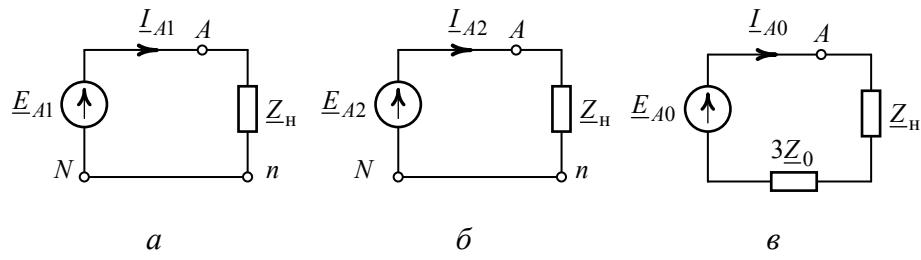

Rис. 5.6

3. Симметричная составляющая комплекса тока \underline{I}_{A1} от действия ЭДС прямой последовательности чередования фаз (рис. 5.6, a):

$$\underline{I}_{A1} = \frac{\underline{E}_{A1}}{\underline{Z}_h} = \frac{180|0^\circ}{6+j8} = 18|-53,1^\circ \text{ А}.$$

4. Симметричная составляющая комплекса тока \underline{I}_{A2} от действия ЭДС обратной последовательности чередования фаз (рис. 5.6, b):

$$\underline{I}_{A2} = \frac{\underline{E}_{A2}}{\underline{Z}_h} = \frac{40|60^\circ}{6+j8} = 4|6,9^\circ \text{ А}.$$

5. Симметричная составляющая комплекса тока \underline{I}_{A0} от действия ЭДС нулевой последовательности чередования фаз (рис. 5.6, c):

$$\underline{I}_0 = \frac{\underline{E}_{A0}}{\underline{Z}_h + 3\underline{Z}_0} = \frac{40|-60^\circ}{12-j16} = 2|-6,9^\circ \text{ А}.$$

6. По методу наложения комплексы действующих значений токов в исходной схеме (рис. 5.5, b) определяются через найденные симметричные составляющие токов как

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{A1} + \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = 18|-53,1^\circ + 4|6,9^\circ + 2|-6,9^\circ = 21,9|-40,2^\circ \text{ А},$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_B &= \underline{I}_{B1} + \underline{I}_{B2} + \underline{I}_{B0} = a^2 \underline{I}_{A1} + a \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{-j120^\circ} \cdot 18|-53,1^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 4|6,9^\circ + 2|-6,9^\circ = 18,3|177,5^\circ \text{ А}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_C &= \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{C2} + \underline{I}_{C0} = a \underline{I}_{A1} + a^2 \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{j120^\circ} \cdot 18|-53,1^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 4|6,9^\circ + 2|-6,9^\circ = 14,7|59,4^\circ \text{ А}. \end{aligned}$$

В нейтральном проводе будут замыкаться токи только от ЭДС нулевой последовательности чередования фаз:

$$\underline{I} = 3\underline{I}_{A0} = 3 \cdot 2[-6,9^\circ] = 6[-6,9^\circ] \text{ А.}$$

Проверка по первому закону Кирхгофа:

$$\begin{aligned} & \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C - \underline{I}_N = \\ & = 21,9[-40,2^\circ] + 18,3[177,5^\circ] + 14,7[59,4^\circ] - 6[-6,9^\circ] \approx 0. \end{aligned}$$

Задача 5.4

К источнику с несимметричной системой фазных напряжений, заданных на рис. 5.7, а, подключен трехфазный электрический двигатель, соединенный звездой с нейтральным проводом (рис. 5.7, б). Модули фазных напряжений несимметричного источника равны $U_A = U_B = U_C = 240 \text{ В}$. Комплексные сопротивления фаз двигателя токам прямой последовательности $\underline{Z}_1 = 3 + j9 \text{ Ом}$, токам обратной последовательности $\underline{Z}_2 = 3 + j2 \text{ Ом}$ и токам нулевой последовательности $\underline{Z}_0 = 0,9 + j0,5 \text{ Ом}$.

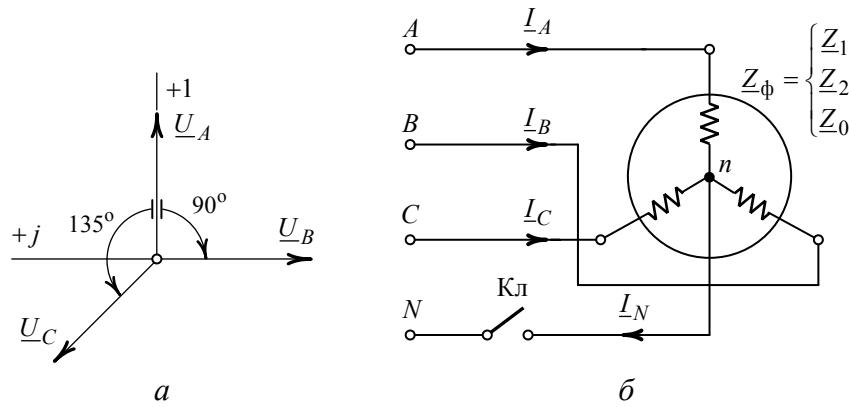


Рис. 5.7

Методом симметричных составляющих рассчитать все токи для разомкнутого и замкнутого положений ключа (Кл), установленного в нейтрали.

Решение

1. Комплексы действующих значений фазных напряжений несимметричной системы (рис. 5.7, а):

$$\underline{U}_A = 240[0^\circ] \text{ В}, \quad \underline{U}_B = 240[-90^\circ] \text{ В}, \quad \underline{U}_C = 240[135^\circ] \text{ В.}$$

2. Симметричные составляющие напряжений источника прямой, обратной и нулевой последовательностей фазы A :

$$\begin{aligned} \underline{U}_{A1} &= \frac{1}{3}(\underline{U}_A + a\underline{U}_B + a^2\underline{U}_C) = \\ &= \frac{1}{3}\left(240[0^\circ] + e^{j120^\circ} \cdot 240[-90^\circ] + e^{-j120^\circ} \cdot 240[135^\circ]\right) = 234,5[15^\circ] \text{ В,} \\ \underline{U}_{A2} &= \frac{1}{3}(\underline{U}_A + a^2\underline{U}_B + a\underline{U}_C) = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \left(240[0^\circ] + e^{-j120^\circ} \cdot 240[-90^\circ] + e^{j120^\circ} \cdot 240[135^\circ] \right) = 38,6[-105^\circ] \text{ В},$$

$$\underline{U}_{A0} = \frac{1}{3} (\underline{U}_A + \underline{U}_B + \underline{U}_C) =$$

$$= \frac{1}{3} (240[0^\circ] + 240[-90^\circ] + 240[135^\circ]) = 33,1[-45^\circ] \text{ В}.$$

3. При разомкнутом положении ключа (Кл) схема (рис. 5.7, б) будет содержать только симметричные составляющие токов прямой и обратной последовательностей. Симметричные составляющие токов нулевой последовательности равны нулю. Так как рассматривается симметричный режим $\underline{U}_{nN} = 0$, расчет ведем по одной фазе, например, для фазы A . Расчетные схемы замещения фазы A для токов прямой и обратной последовательностей чередования фаз приведены на рис. 5.8, а, б.

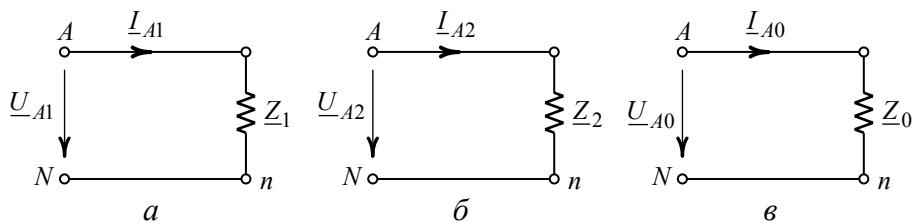


Рис. 5.8

Симметричные составляющие токов прямой (рис. 5.8, а) и обратной (рис. 5.8, б) последовательностей фазы A по закону Ома составят:

$$\underline{I}_{A1} = \frac{\underline{U}_{A1}}{Z_1} = \frac{234,5[15^\circ]}{3+j9} = 24,72[-56,6^\circ] \text{ А},$$

$$\underline{I}_{A2} = \frac{\underline{U}_{A2}}{Z_2} = \frac{38,6[-105^\circ]}{3+j2} = 10,71[-138,7^\circ] \text{ А}.$$

По найденным симметричным составляющим находим комплексы действующих значений токов исходной схемы (рис. 5.7, б):

$$\begin{aligned} \underline{I}_A &= \underline{I}_{A1} + \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= 24,72[-56,6^\circ] + 10,71[-138,7^\circ] + 0 = 28,26[-78,6^\circ] \text{ А}, \\ \underline{I}_B &= \underline{I}_{B1} + \underline{I}_{B2} + \underline{I}_{B0} = a^2 \underline{I}_{A1} + a \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{-j120^\circ} \cdot 24,72[-56,6^\circ] + e^{j120^\circ} \cdot 10,71[-138,7^\circ] + 0 = 15,34[-161,4^\circ] \text{ А}, \\ \underline{I}_C &= \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{C2} + \underline{I}_{C0} = a \underline{I}_{A1} + a^2 \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{j120^\circ} \cdot 24,72[-56,6^\circ] + e^{-j120^\circ} \cdot 10,71[-138,7^\circ] + 0 = \\ &= 33,82[74,6^\circ] \text{ А}. \end{aligned}$$

4. При замкнутом положении ключа (Кл) расчет симметричных составляющих токов прямой и обратной последовательностей чередования фаз аналогичен расчету при разомкнутом положении ключа:

$$\underline{I}_{A1} = 24,72 \angle -56,6^\circ \text{ A}, \quad \underline{I}_{A2} = 10,71 \angle -138,7^\circ \text{ A}.$$

В схеме (рис. 5.7, б) появляются токи нулевой последовательности. Расчетная схема замещения фазы A для токов нулевой последовательности чередования фаз приведена на рис. 5.8, в. Симметрическая составляющая тока нулевой последовательности фазы A по закону Ома

$$\underline{I}_{A0} = \frac{\underline{U}_{A0}}{\underline{Z}_0} = \frac{33,1 \angle -45^\circ}{0,9 + j0,5} = 32,15 \angle -74,1^\circ \text{ A}.$$

По методу наложения находим комплексы действующих значений токов исходной схемы (рис. 5.7, б):

$$\begin{aligned} \underline{I}_A &= \underline{I}_{A1} + \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= 24,72 \angle -56,6^\circ + 10,71 \angle -138,7^\circ + 32,15 \angle -74,1^\circ = 60,36 \angle -76,2^\circ \text{ A}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_B &= \underline{I}_{B1} + \underline{I}_{B2} + \underline{I}_{B0} = a^2 \underline{I}_{A1} + a \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{-j120^\circ} \cdot 24,72 \angle -56,6^\circ + e^{j120^\circ} \cdot 10,71 \angle -138,7^\circ + \\ &\quad + 32,15 \angle -74,1^\circ = 36,27 \angle -99,1^\circ \text{ A}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_C &= \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{C2} + \underline{I}_{C0} = a \underline{I}_{A1} + a^2 \underline{I}_{A2} + \underline{I}_{A0} = \\ &= e^{j120^\circ} \cdot 24,72 \angle -56,6^\circ + e^{-j120^\circ} \cdot 10,71 \angle -138,7^\circ + \\ &\quad + 32,15 \angle -74,1^\circ = 17,86 \angle 5,42^\circ \text{ A}. \end{aligned}$$

Ток в нейтрали

$$\underline{I}_N = \underline{I}_{A0} + \underline{I}_{B0} + \underline{I}_{C0} = 3 \cdot \underline{I}_{A0} = 3 \cdot 32,15 \angle -74,1^\circ = 96,45 \angle -74,1^\circ \text{ A}.$$

Проверка по первому закону Кирхгофа:

$$\begin{aligned} \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C - \underline{I}_N &= \\ &= 60,36 \angle -76,2^\circ + 36,27 \angle -99,1^\circ + 17,86 \angle 5,42^\circ - 96,45 \angle -74,1^\circ \approx 0. \end{aligned}$$