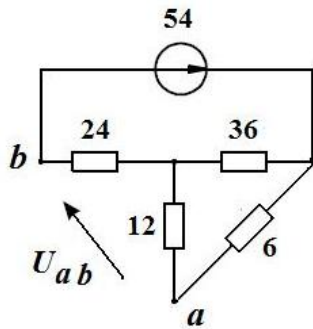



ПТ1-1



ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 0,5$ А. Определить те же величины.


ПТ1-2

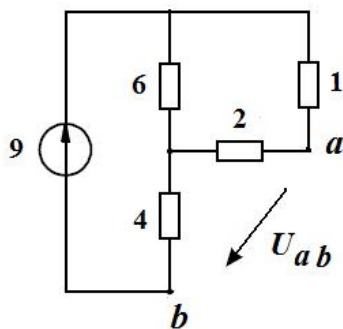

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 1$ А. Определить те же величины.


ПТ1-3

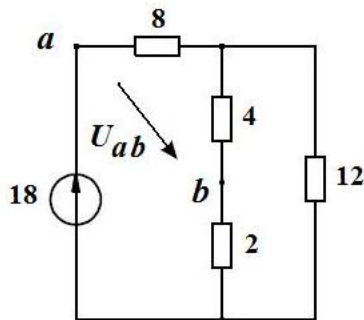

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 1$ А. Определить те же величины.


ПТ1-4

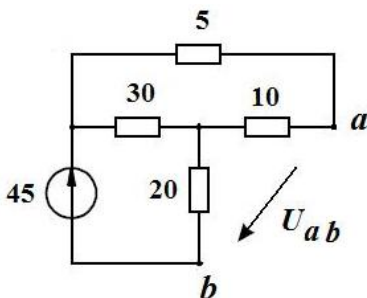

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 0,5$ А. Определить те же величины.


ПТ1-5

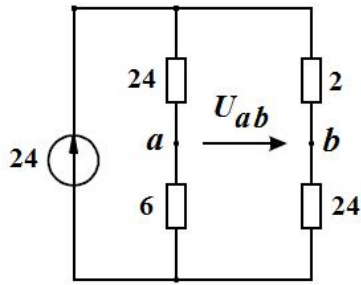

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 1,723$ А. Определить те же величины.


ПТ1-6

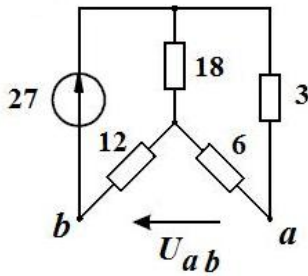

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 3$ А. Определить те же величины.


ПТ1-7

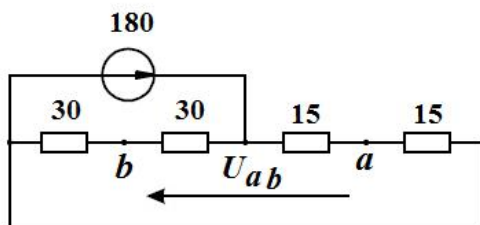

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 3$ А. Определить те же величины.


ПТ1-8

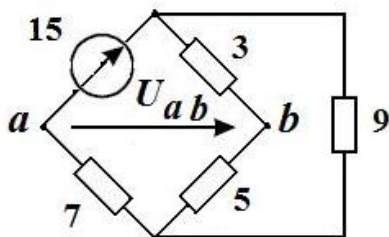

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-9

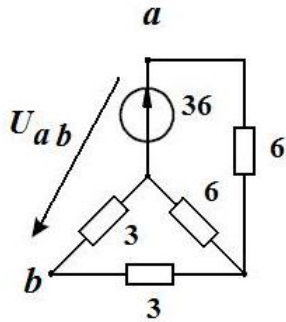

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-10

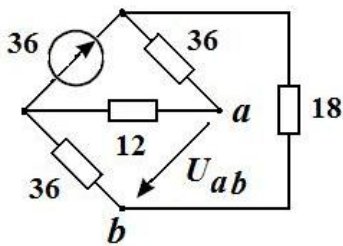

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 3$ А. Определить те же величины.


ПТ1-11

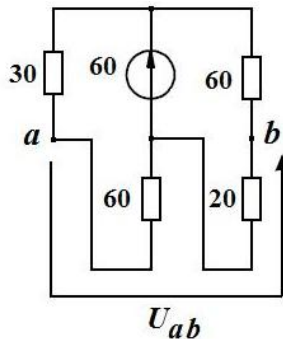

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 4$ А. Определить те же величины.


ПТ1-12

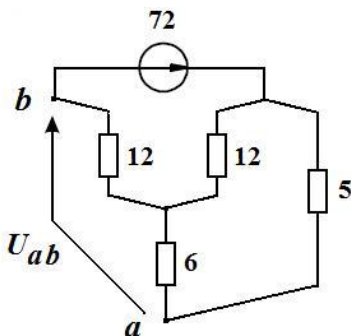

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-13

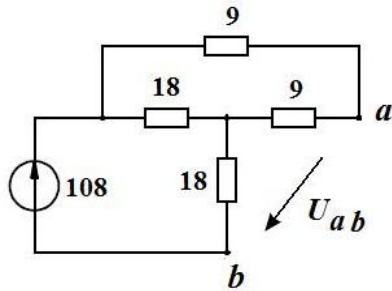

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 3$ А. Определить те же величины.


ПТ1-14

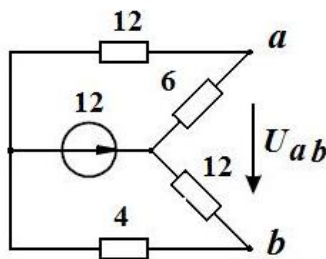

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 4$ А. Определить те же величины.


ПТ1-15

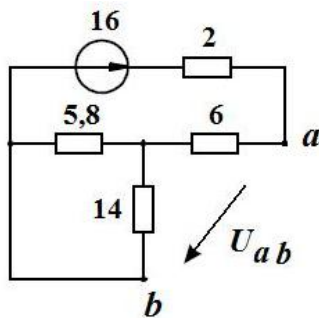

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-16

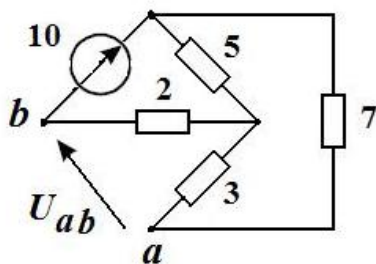

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-17

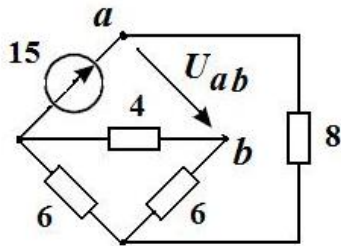

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 2$ А. Определить те же величины.


ПТ1-19

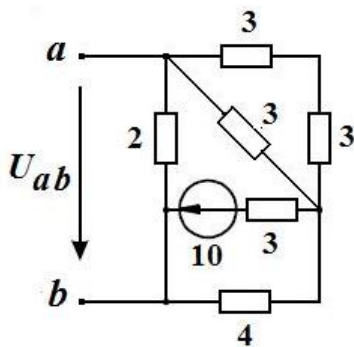

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 10$ А. Определить те же величины.


ПТ1-18

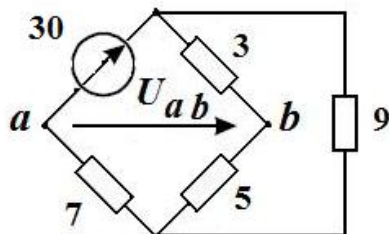

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 1$ А. Определить те же величины.

ПТ1-20

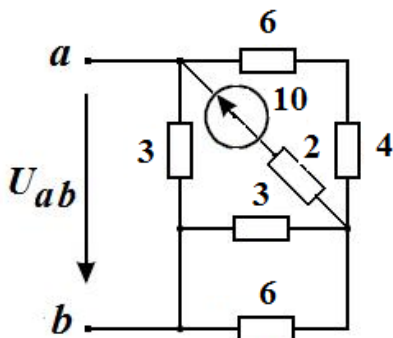

ЭДС источника напряжения задана в вольтах, сопротивления в омах.

1. Определить напряжение U_{ab} и сопротивление R_{ab} .
2. Вместо источника напряжения включить источник тока $J = 10$ А. Определить те же величины.